

PROTOKOL č.: PN132202409

1. Název protokolu: Ověření funkce a technických parametrů proudového chrániče.

2. Cíl měření: Ověření bezpečnosti a účinnosti doplňkové ochrany proudovým chráničem.

3. Postup měření a pokyny:

- 3.1. Domácí příprava – vypracování a nastudování metod měření.
- 3.2. Nastudování literatury, technických a právních předpisů pro kontrolu, zkoušky a měření proudových chráničů.

3.3. Nastudování, seznámení s obsluhou a pokyny výrobce pro měřicí přístroje:

VÝROBCE přístroje	TYP přístroje
METREL	Instaltest 61557
KYORITSU	KEW 6016
NORMA	SATURN 100plus
Megger	MFT 1502/2
BENNING	IT130B
CHAUVIN ARNOUX	F23

Uživatelské manuály a návody k obsluze jsou **jen studentům SOUE** k dispozici ke stažení po přihlášení zde:

<https://www.souepl.cz/student/odborny-vycvik/elektricka-mereni/silnoprud-2/manualy/>

Přístupové heslo:

na vyžádání sdělí UOV

- 1.1. Zjistěte a запиšte štítkové hodnoty (technické parametry) měřeného proudového chrániče.
- 1.2. Zapněte proudový chránič.
- 1.3. Ověřte funkci testovacího tlačítka.
- 1.4. Změřte dotykové napětí U_d .
- 1.5. Změřte vybavovací rozdílový proud chrániče $I_{\Delta n}$.
- 1.6. Změřte vypínací čas t_A pro rozdílový proud chrániče $I_{\Delta n}$.
- 1.7. Změřte vypínací čas t_A pro rozdílový proud chrániče $2I_{\Delta n}$.
- 1.8. Změřte vypínací čas t_A pro rozdílový proud chrániče $5I_{\Delta n}$.
- 1.9. Změřte zadané parametry dle bodu 3.7 až 3.9 pro simulaci poruchy pro ochranný vodič PE.
- 1.10. Naměřené hodnoty запиšte do připravených tabulek dle bodu 4.
- 1.11. Odpovězte na otázky a z analyzujte (vyhodnoťte) naměřené hodnoty.

2. Vypracujte tabulky pro naměřené hodnoty.

3. Nakresli schéma měřicího obvodu pro měření základních parametrů proudového chrániče v soustavě TN-C-S.

4. Otázky k úloze.

- 4.1. Napište rozdělení proudových chráničů dle principu a působení vybavovacího proudu.
- 4.2. Napište, jak rozdělujeme proudové chrániče dle průběhu rozdílového (residuálního) proudu.
- 4.3. Napište a vysvětlete princip funkce proudového chrániče.
- 4.4. Napište základní podmínky pro účinnou ochranu proudovým chráničem.
- 4.5. Definujte nejdůležitější parametry proudových chráničů a popište dělení proudových chráničů dle jejich vlastností.
- 4.6. Nakreslete blokové schéma zapojení proudového chrániče v 3f soustavě TN-C-S s jistícím prvkem a jedním elektrickým zařízením třídy I. Popište jednotlivé vodiče (barvy a písmenové značení) a jejich funkce.
- 4.7. Napište a definujte požadavky na ochranu proudových chráničů před nadproudy.